

受験番号	氏名
------	----

令和6年度 神戸大学工学部第3年次編入学試験

令和5年8月23日実施

試験問題「電気回路」

全1ページ(表紙を除く)

注意事項:

1. 試験中は、試験監督の指示に従うこと。従わない場合は、不正行為と見なすことある。
2. 解答開始の合図があるまで、試験問題を開かないこと。
3. 「受験者心得」で持ち込みが認められたもの以外は、机の上に置かず、カバンの中にしまうこと。試験時間中に使用を認められていない物品を机の上に置いたり、使用したりした場合は、不正行為とみなすことがある。
4. 時計のアラーム、時報、目覚まし音の設定をしている者は解除すること。
5. 携帯電話・スマートフォン等の電子機器類を時計として使用することはできない。これらを持っている場合は、アラームを設定している者は解除し、必ず電源を切つてから、カバンの中にしまうこと。アラームの解除の仕方が分からぬ場合は、監督者に申し出ること。試験時間中に、これらを身に着けていた場合は、不正行為と見なすことがある。
6. かばんなどの持ち物は、椅子の下に置くこと。
7. 机の下の物入れは、使用しないこと。
8. 答案は、黒鉛筆またはシャープペンシルで解答すること。
9. 答案は、別紙の解答用紙に解答すること。大問ごとに、解答用紙が分かれているので注意すること。
10. 試験時間中に質問等がある場合は、手を挙げて試験監督に申し出ること。
11. 試験途中の退室は認めません。ただし、トイレに行きたい場合や気分が悪くなつた場合は、手を挙げて試験監督に申し出ること。
12. 解答開始の合図の後、問題・解答・下書き用紙全てに、受験番号、氏名を記入すること。
13. 配布した用紙(問題・解答・下書き用紙)は、試験時間終了後にすべて回収します。持ち帰ることはできないので、注意すること。

令和6年度 神戸大学工学部第3年次編入学試験問題用紙

科目名：電気回路

令和5年8月23日実施

(1枚中の1枚)

I. 図1の回路について以下の問1~4に答えなさい。

交流電源の電圧の実効値を $V_{IN} = 4.5 \text{ [V]}$, 角周波数を ω とする。

問1 角周波数が $\omega = 2.0 \times 10^6 \text{ [rad/s]}$ のとき, 抵抗に加わる電圧の実効値 V_R を求めなさい。

問2 ある角周波数 ω において, 抵抗に加わる電圧の位相が電源電圧の位相に比べ $(\pi/4) \text{ rad}$ 遅れていた。このときの角周波数 $\omega \text{ [rad/s]}$ を求めなさい。

問3 角周波数が十分低いとき V_R はおよそ何 V か求めなさい。

問4 角周波数が十分高いとき V_R はおよそ何 V か求めなさい。

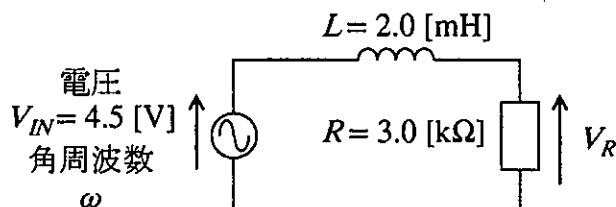


図1

II. 図2の回路について以下の問1~3に答えなさい。

時刻 $t < 0$ ではスイッチ S は開いており, $t = 0$ でスイッチを閉じた。尚, $t < 0$ ではキャパシタに電荷は蓄えられていなかったとする。

問1 抵抗 R_2 に加わる電圧 $v(t)$ ($t > 0$) についての微分方程式を示し, $v(t)$ を求めなさい。導出過程を簡潔に示すこと。

以下, $E = 5.0 \text{ [V]}$, 抵抗 $R_1 = 1.0 \text{ [k}\Omega]$, $R_2 = 4.0 \text{ [k}\Omega]$, $C = 2.5 \text{ [\mu F]}$ とする。

問2 スイッチ S を閉じてから十分に時間がたったときの $v(t)$ の値を求めなさい。

問3 時刻 $t = -2 \text{ [ms]}$ から 8 [ms] の範囲で $v(t)$ を図示しなさい。適当な時刻での電圧の値が分かるように記すこと。

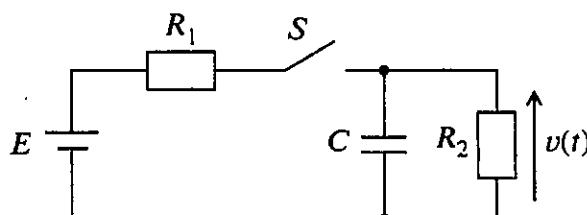


図2

令和 6 年度 神戸大学工学部第 3 年次編入学試験解答用紙

受験番号		氏名	
------	--	----	--

(令和 5 年 8 月 23 日実施)

(2 枚中の 1 枚)

科目名	電気回路
-----	------

採点	
----	--

I

問 1

$$V_R =$$

問 2

$$\omega =$$

問 3

$$V_R =$$

問 4

$$\dot{V}_R =$$

受験番号		氏名	
------	--	----	--

(令和 5 年 8 月 23 日実施)

(2 枚中の 2 枚)

科目名	電気回路	採点	
-----	------	----	--

II

問 1

微分方程式


$v(t) =$

問 2

$v(t) =$

問 3

$v(t)$
[V]

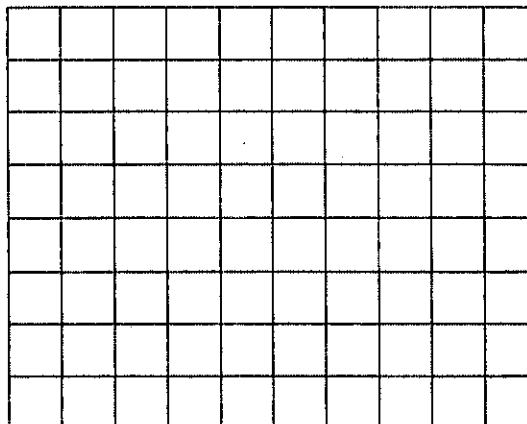-2 0 2 4 6 8 t [ms]